



## **Escuela de Ingenierías Industriales**



**Titulación: Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica**

**Asignatura: Electrónica Digital**

**Tema 6: Bloques Funcionales Combinacionales**

## TEMA 6: BLOQUES FUNCIONALES COMBINACIONALES

### 6.1. Bloques para el procesamiento y enrutado de datos.

*6.1.1 Decodificadores. Codificadores. Conversores de código.*

*6.1.2 Multiplexores y demultiplexores.*

*6.1.3 Comparadores*

### 6.2. Bloques aritméticos.

*6.2.1 Sumadores binarios: semisumador y sumador completo. Sumador de n bits con acarreo en serie. Sumador de n bits con acarreo anticipado. Sumador/restador.*

*6.2.2 Multiplicadores binarios.*

*6.2.3 ALU: Unidad aritmético lógica*

### 6.3. Bloques Reconfigurables. Lógica programable.


*6.3.1 Generadores Universales de Funciones Booleanas: ROM, PLA PAL*

### 6.4. Bloques funcionales en HDL

## Bloques Aritméticos
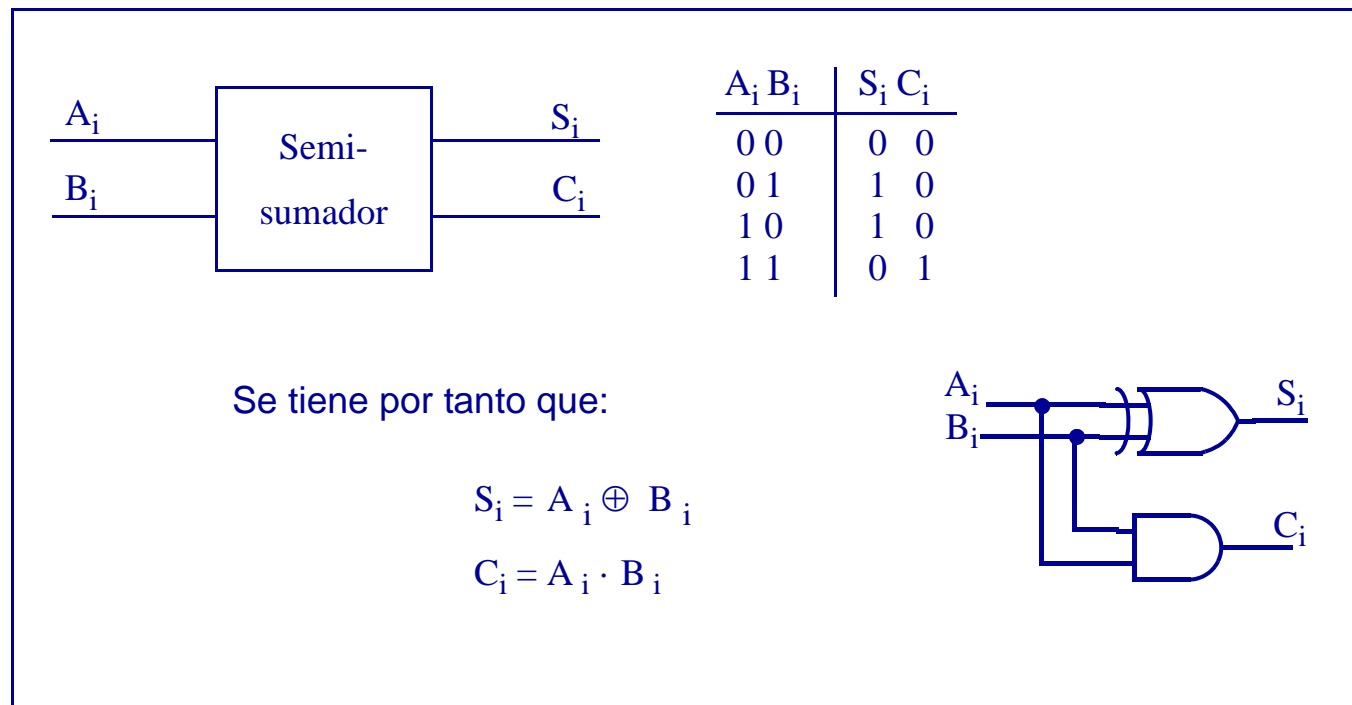
### ● Sumadores


Sumador binario de un bit. Semisumador o “half adder”



No contempla el acarreo de la etapa anterior

## Bloques Aritméticos. Sumadores
 
### ● Sumador completo. "Full adder". Incorpora como entrada el acarreo





Se tiene por tanto que:

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$


$$C_i = (A_i \oplus B_i) \cdot C_{i-1} + A_i \cdot B_i$$

$C_{i-1}$	$A_i$	$B_i$	$S_i$	$C_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

  

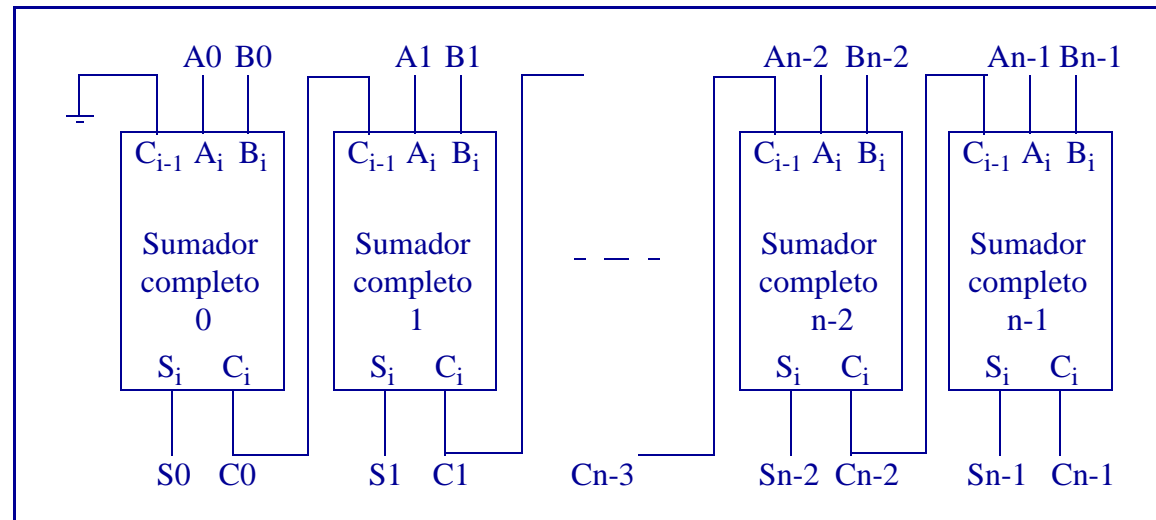
## Bloques Aritméticos. Sumadores

- **Sumador paralelo de números binarios de N bits, con acarreo en serie.**  
“Paralell-adder-ripple-carry”.



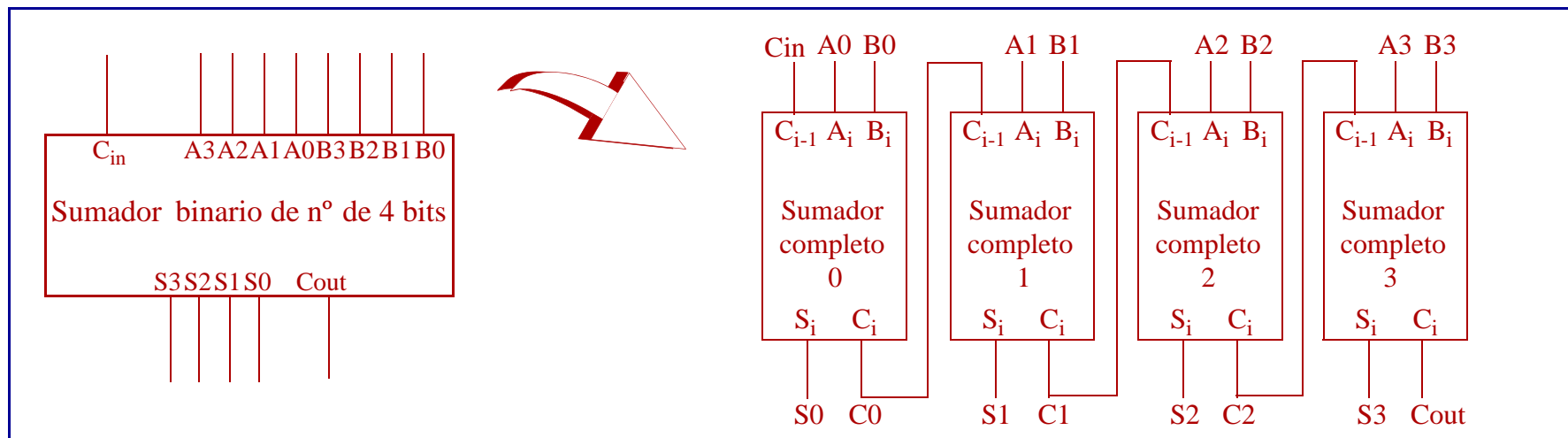Ejemplo: Sumador binario paralelo con acarreo en serie de palabras de 4 bits




Para este tipo de sumadores, el retardo de propagación depende de nº etapas. Puede resultar excesivo.

## Bloques Aritméticos. Sumadores
 
### ● Sumador paralelo de números binarios de N bits, con acarreo anticipado. “Paralell-adder-look-ahead-carry”.

Para cada etapa sumador completo se tiene que:



“El acarreo de la etapa i-ésima, se obtiene de la suma lógica del acarreo en dicha etapa  $A_i \cdot B_i$  y el acarreo de la etapa anterior  $C_{i-1}$ , si esta permitido por la salida suma en la etapa i-ésima.”

$$C_i = G_i + P_i \cdot C_{i-1} \quad \begin{array}{l} G_i \text{ se denomina término generador de acarreo. } G_i = A_i \cdot B_i \\ P_i \text{ se denomina término propagador de acarreo. } P_i = A_i \oplus B_i \end{array}$$

$$S_i = P_i \oplus C_{i-1} \quad G_i \text{ y } P_i \text{ solamente dependen de las entradas de la etapa i-ésima.}$$

Desarrollamos  $C_i$  para todo  $i$ , deducimos la expresión para un sumador de  $n$  etapas.

$$C_0 = G_0 + P_0 \cdot C_{-1}$$

$$C_1 = G_1 + P_1 \cdot C_0 = G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot C_{-1}) = G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1}$$

$$C_2 = G_2 + P_2 \cdot C_1 = G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 \cdot C_0) = G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1}$$

$$C_3 = G_3 + P_3 \cdot C_2 = G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1}$$

$$C_n = G_n + P_n \cdot G_{n-1} + P_n \cdot P_{n-1} \cdot G_{n-2} + \dots + P_n \cdot P_{n-1} \cdot \dots \cdot P_1 \cdot G_0 + P_n \cdot P_{n-1} \cdot \dots \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1}$$


$$S_n = P_n \oplus C_{n-1}$$

Independiza el retardo de propagación del  $n^o$  de etapas.

## Bloques Aritméticos. Sumadores

- **Sumador paralelo de números binarios de N bits, con acarreo anticipado.**  
“Paralell-adder-look-ahead-carry”.

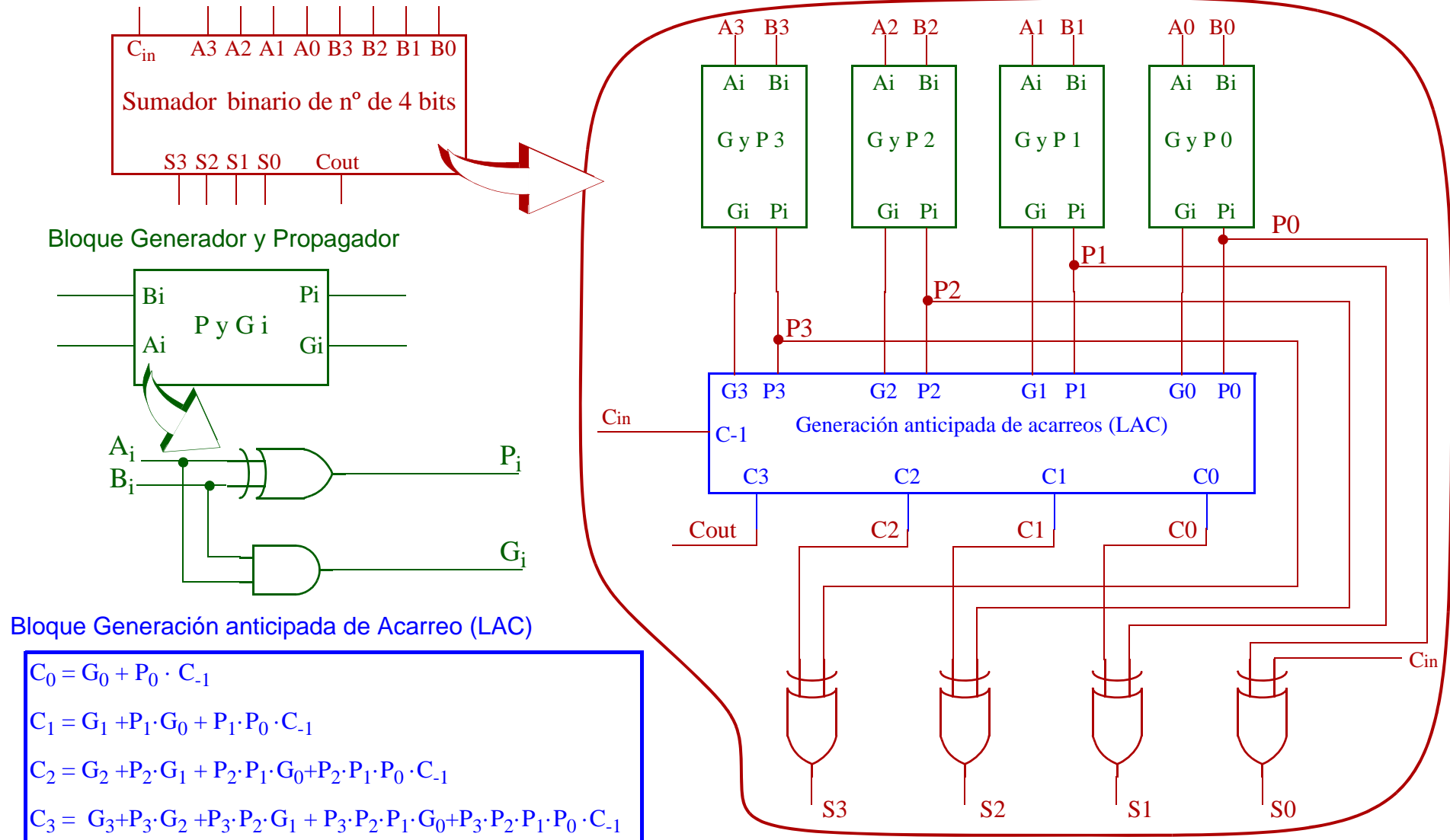Ejemplo: Sumador binario paralelo con acarreo anticipado de palabras de 4 bits



## Bloques Aritméticos. Restadores

### Restador.

La operación  $A-B$  entre números binarios de  $n$  bits se realiza como  $A+(-B)$ .


Donde  $-B$  es el opuesto de  $B$  en su representación en complemento a dos.

En general se tiene  $R = A+(-B) = 2^n + (A-B)$

El resultado de esta operación se interpreta según la relación entre  $|A|$  y  $|B|$ :

- Si  $|A| \geq |B|$ .  $A-B$  es cero o un  $n^0$  positivo. La suma de  $A$  con  $(-B)$  siempre se produce acarreo, por lo que  $R = (A-B)$ , despreciando el acarreo (término  $2^n$ ).
- Si  $|A| < |B|$ .  $A-B$  es un  $n^0$  negativo. La suma de  $A$  con  $(-B)$  nunca produce acarreo y el resultado  $R$  debe interpretarse como un  $n^0$  negativo expresado en complemento a dos. Esto es,  $R$  representa a  $-(B-A)$  expresado en complemento a dos.

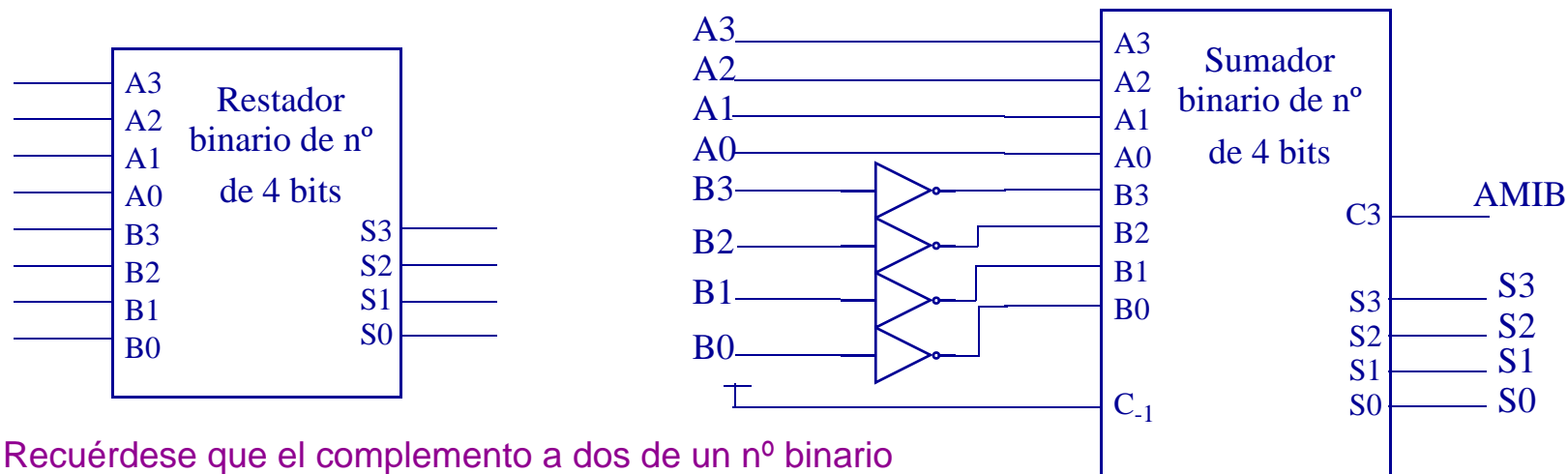Ejemplo: Diseño de un restador de  $n^0$  de 4 bits a partir de un bloque sumador.




Recuérdese que el complemento a dos de un  $n^0$  binario puede obtenerse invirtiendo éste bit a bit y sumando la unidad




## Bloques Aritméticos. Restadores

### ● Bloque Sumador/Restador.

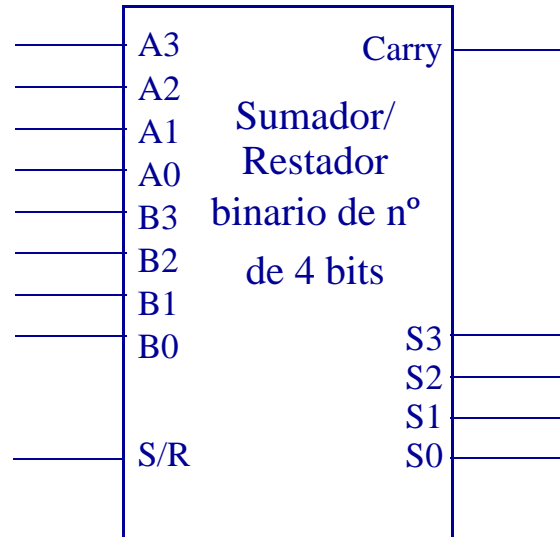Ejemplo: Sumador/restador de palabras de 4 bits.



S/R	Operación	Salida
0	A+B	Carry S=A+B
1	A - B	Si $ A  \geq  B $ Carry = 1 $S = A - B \geq 0$
		Si $ A  <  B $ Carry = 0 $S = (A - B)_{CD} < 0$

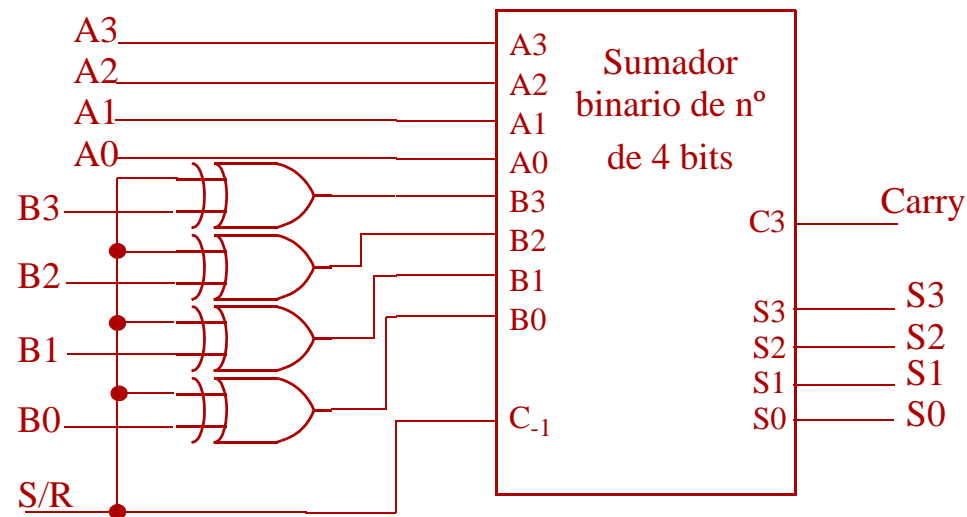

## Bloques Aritméticos. Multiplicadores binarios

Tabla de multiplicar


A B	Producto
0 0	0
0 1	0
1 0	0
1 1	1

Producto =  $A \times B = \text{AND}(A, B)$

Ej: N° 4 Bits  $P = B \times A$

$B = b_3 b_2 b_1 b_0$

$A = a_3 a_2 a_1 a_0$

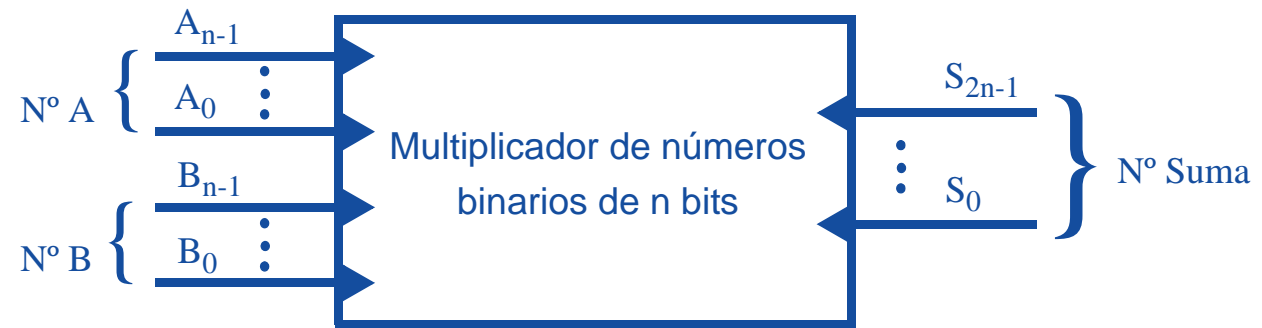

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 & b_3 & b_2 & b_1 & b_0 \\
 \times & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \\
 \hline
 & & a_0 x b_3 & a_0 x b_2 & a_0 x b_1 & a_0 x b_0 \\
 & a_1 x b_3 & a_1 x b_2 & a_1 x b_1 & a_1 x b_0 & \\
 & a_2 x b_3 & a_2 x b_2 & a_2 x b_1 & a_2 x b_0 & \\
 + & a_3 x b_3 & a_3 x b_2 & a_3 x b_1 & a_3 x b_0 & \\
 \hline
 P_7 & P_6 & P_5 & P_4 & P_3 & P_2 & P_1 & P_0
 \end{array}
 \end{array}$$

$$P_0 = a_0 x b_0$$

$$P_1 = a_0 x b_1 + a_1 x b_0$$

$$P_2 = a_0 x b_2 + a_1 x b_1 + a_2 x b_0 + C_1$$

$$P_3 = a_0 x b_3 + a_1 x b_2 + a_2 x b_1 + a_3 x b_0 + C_2$$



$$P_4 = a_1 x b_3 + a_2 x b_2 + a_3 x b_1 + C_3$$

$$P_5 = a_2 x b_3 + a_3 x b_2 + C_4$$

$$P_6 = a_3 x b_3 + C_5$$

$$P_7 = C_6$$
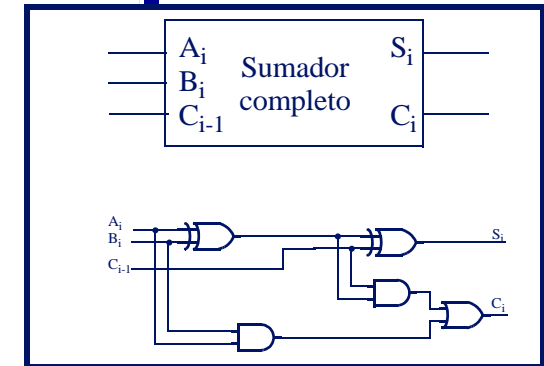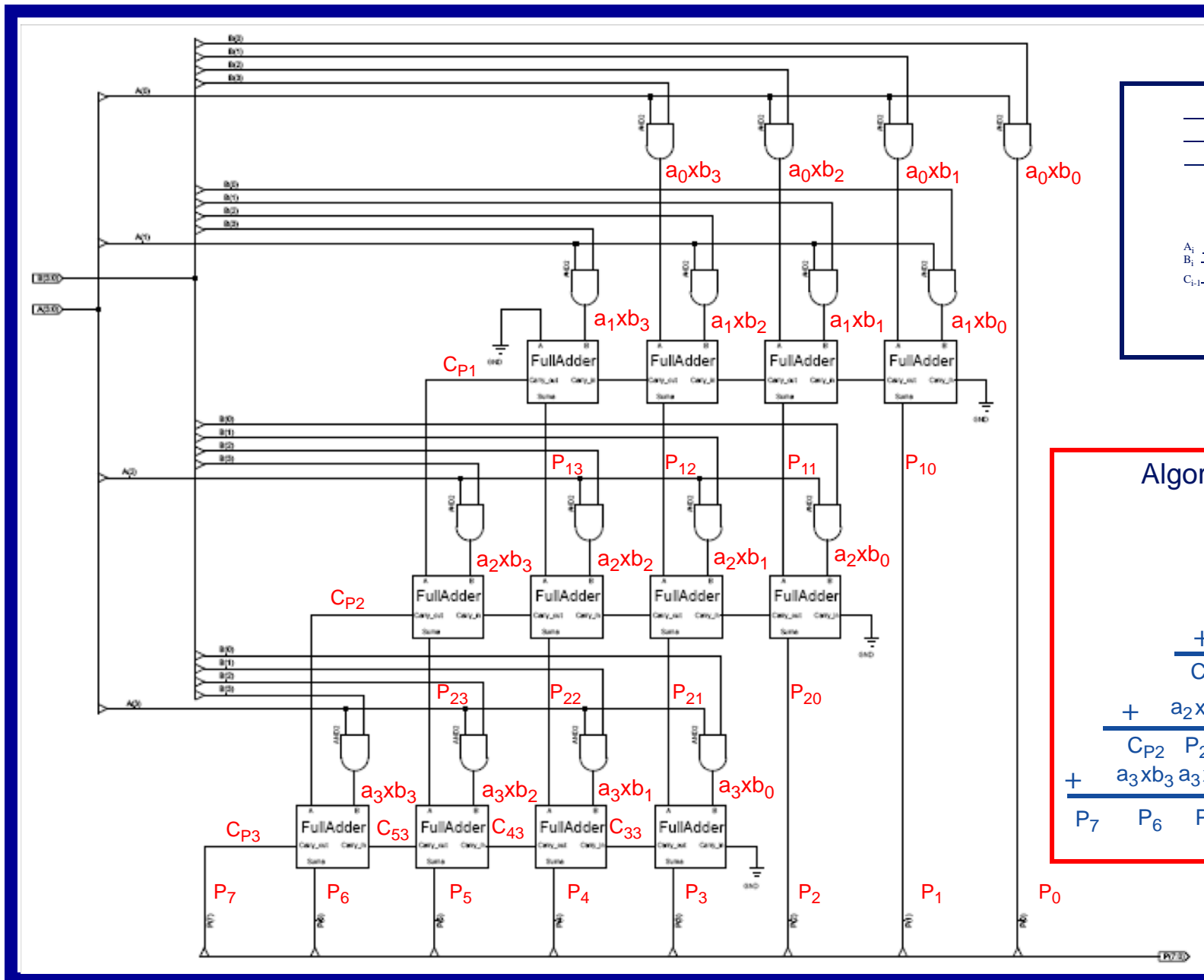
## Multiplicadores binarios: Multiplicador con acarreo en serie



### Algoritmo de Multiplicación

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 & b_3 & b_2 & b_1 & b_0 \\
 \times & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \\
 \hline
 & a_0xb_3 & a_0xb_2 & a_0xb_1 & a_0xb_0 \\
 + & a_1xb_3 & a_1xb_2 & a_1xb_1 & a_1xb_0 \\
 \hline
 C_{P1} & P_{13} & P_{12} & P_{11} & P_{10} \\
 + & a_2xb_3 & a_2xb_2 & a_2xb_1 & a_2xb_0 \\
 \hline
 C_{P2} & P_{23} & P_{22} & P_{21} & P_{20} \\
 + & a_3xb_3 & a_3xb_2 & a_3xb_1 & a_3xb_0 \\
 \hline
 P_7 & P_6 & P_5 & P_4 & P_3 & P_2 & P_1 & P_0
 \end{array}
 \end{array}$$


## Unidad Aritmético-lógica: ALU (Arithmetic-Logic Unit)

Bloque **MSI** combinacional, que ofrece la posibilidad de realizar diversas operaciones aritméticas y lógicas, que se seleccionan mediante señales de control.

Actúa sobre dos operandos de N bits, y proporciona como resultado una palabra de M bits.

Incluye además entradas y salidas que facilitan su expansión modular.

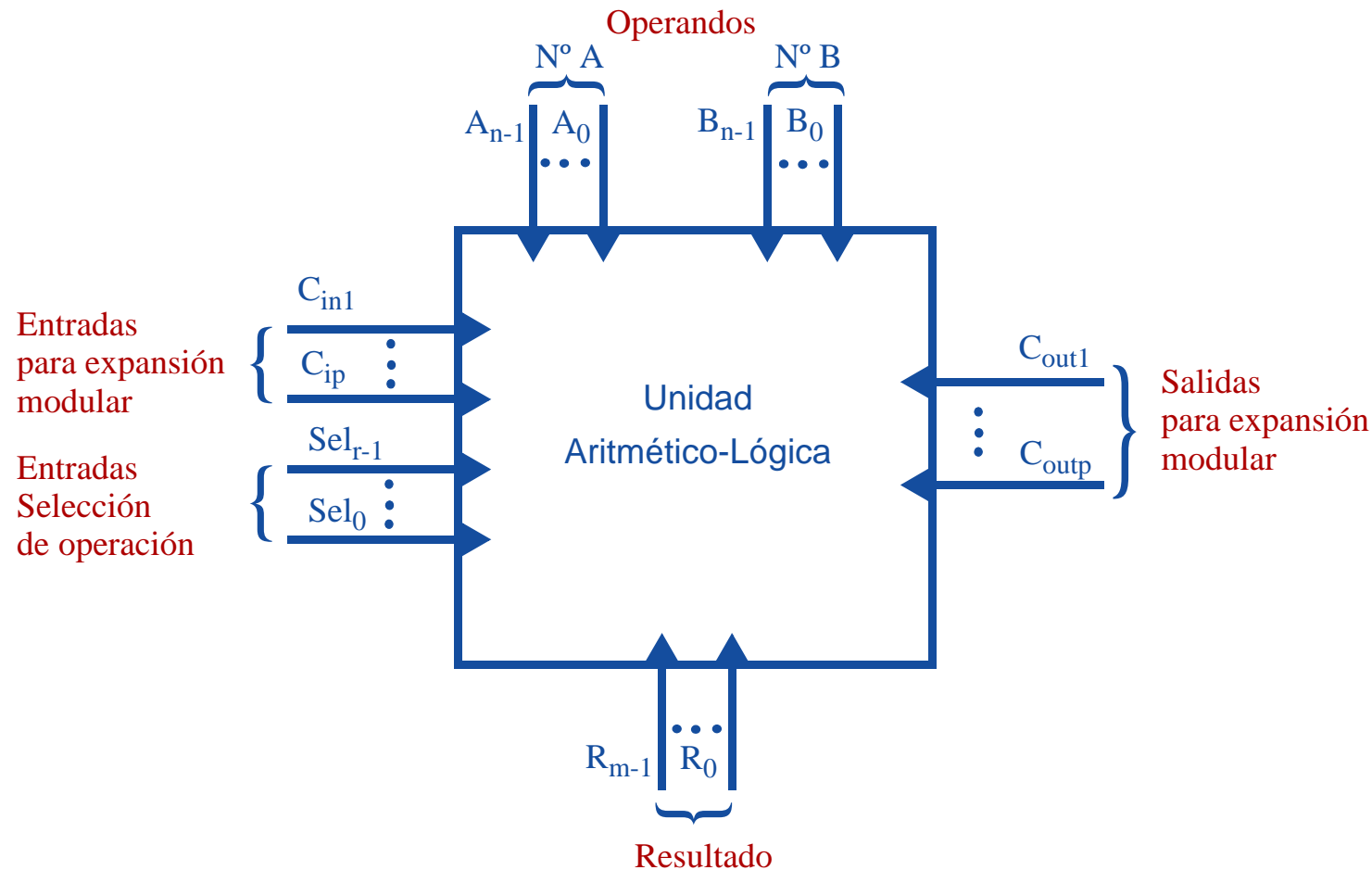Es un bloque fundamental en todos los procesadores digitales.



## Unidad Aritmético-lógica

Ej: ALU 4 bits.

### Significado de las señales I/O

**A[3.0]:** Operando A de 4 bits

**B[3.0]:** Operando B de 4 bits

**R[3.0]:** Resultado de la operación (4 bits)

**C<sub>in</sub>:** entrada de acarreo precedente

**ModOp:** entrada de modo de operación Aritm/Lógic

**Sel[2:0]:** entrada de selec operación según ModOp


**A=B:** Salida que indica igualdad de operandos

**C<sub>out</sub>:** salida de acarreo (expansión acarreo en serie)

**P<sub>out</sub>:** Salida término propagador de acarreo

**G<sub>out</sub>:** Salida termino generador acarreo

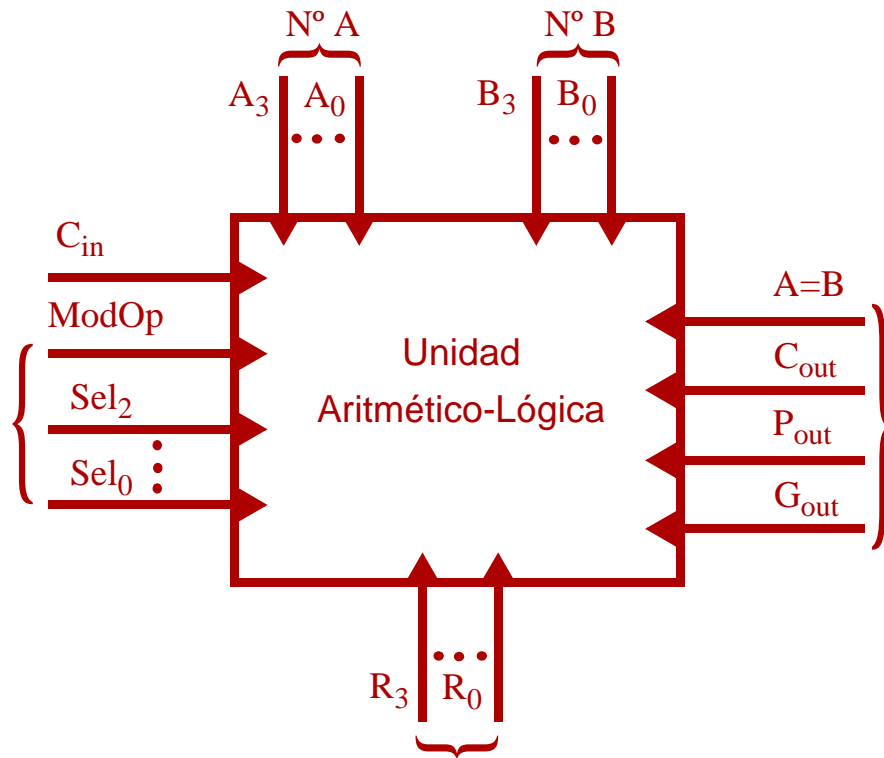(ambas para expansión con look-ahead-carry)

 


**Tabla de Operaciones**


Operaciones Aritméticas (Sobre operandos de 4 bits)	Operaciones Lógicas (Operación bit a bit)
$A+B$ $A+B+1$ $A+1$ $A-B$ $A-B-1$ $CD\ A$ $A-1$	$OR(A,B)$ $AND(A,B)$ $NOR(A,B)$ $NAND(A,B)$ $XOR(A,B)$ $XNOR(A,B)$ $OR(NOT(A),B)$
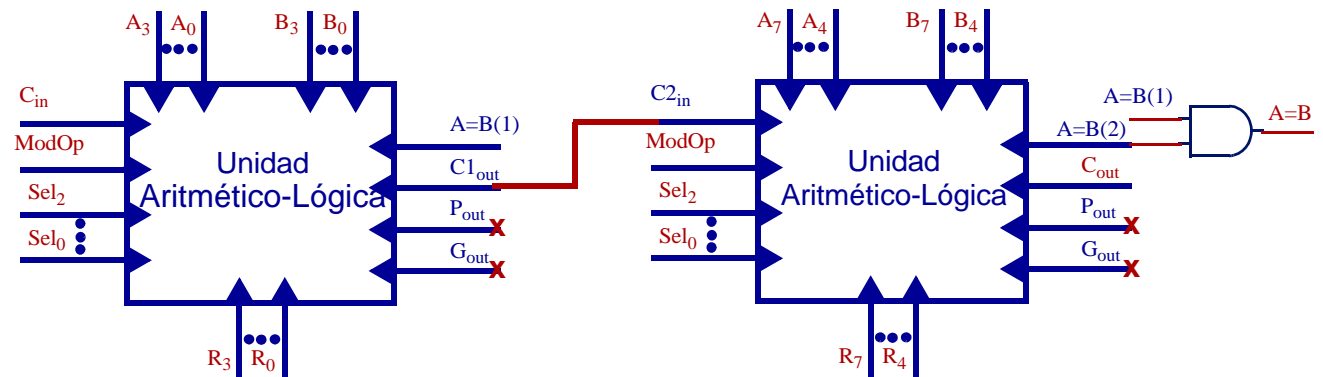
## Unidad Aritmético-lógica: Expansión de bloques


Ej: ALU 8 bits



Asociación de ALU's de 4bits con acarreo en serie



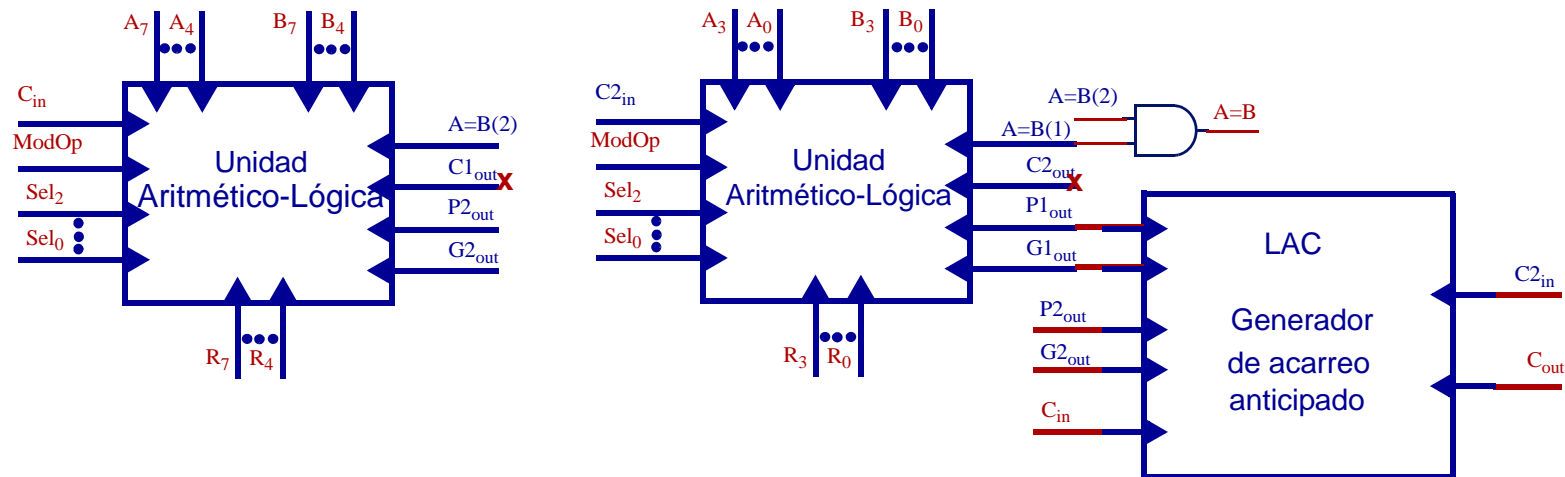
Asociación de ALU's de 4bits con acarreo anticipado





# Unidad Aritmético-lógica. Ejemplo de implementación

Ej: ALU 4 bits

Tabla de Operaciones

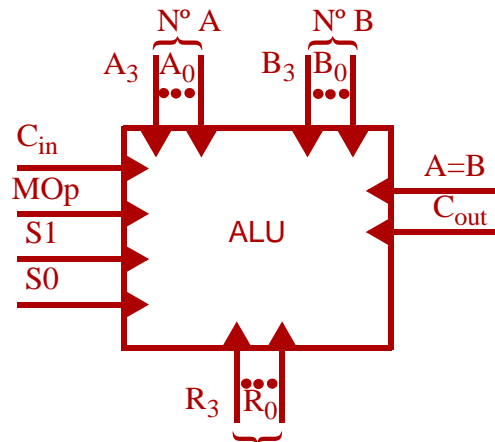

	Op. Lógicas	Op. Aritméticas	
S1 S0	(MOp = 0)	(MOp = 1, Cin = 0)	(MOp = 1, Cin = 1)
0 0	$F_i = A_i$	$F = A$	$F = A + 1$
0 1	$F_i = \text{NOT}(A_i)$	$F = \bar{A}$	$F = \bar{A} + 1$
1 0	$F_i = \text{XOR}(A_i, B_i)$	$F = A + B$	$F = A + B + 1$
1 1	$F_i = \text{XOR}(\text{NOT}(A_i), B_i)$	$F = \bar{A} + B$	$F = \bar{A} + B + 1$

 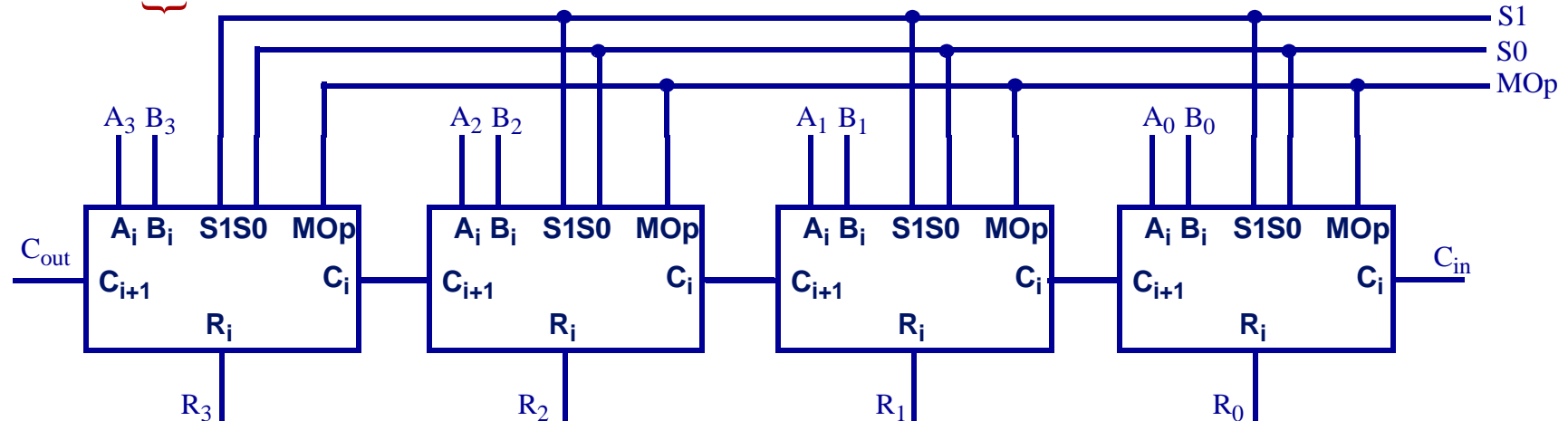

Si MOp = 0 Op. Lógica. No se propaga el acarreo

$$R_i = (S_0 \oplus A_i) \oplus S_1 B_1$$


Si MOp = 1 Op. Aritmética. Se propaga el acarreo

$$R_i = C_i \oplus (S_0 \oplus A_i) \oplus S_1 B_1$$

$$C_{i+1} = C_i(S_0 \oplus A_i) + (S_1 B_1)(C_i \oplus S_0 \oplus A_i)$$

# Unidad Aritmético-lógica

Ej: ALU 4 bits comercial: 74LS182

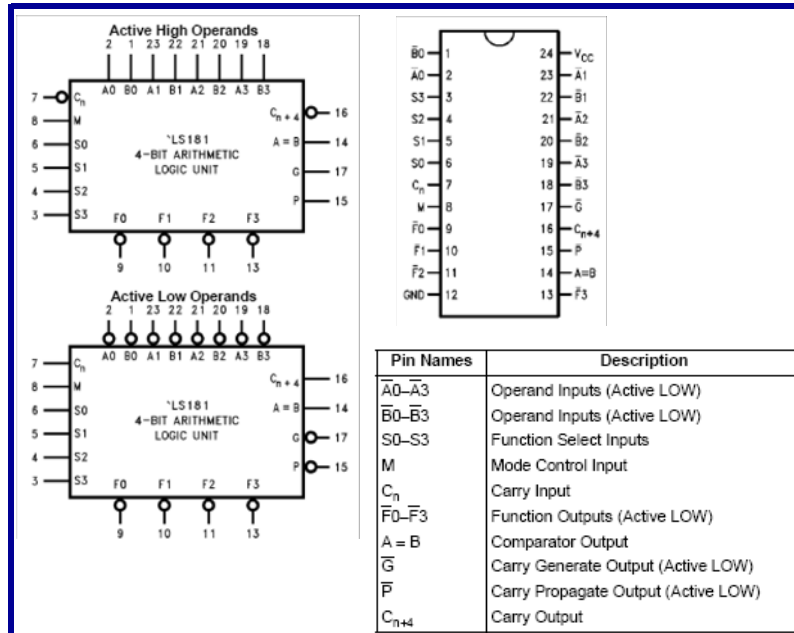

Function Table

Mode Select Inputs				Active LOW Operands & F <sub>n</sub> Outputs		Active HIGH Operands & F <sub>n</sub> Outputs	
S3	S2	S1	S0	Logic (M = H)	Arithmetic (Note 2) (M = L) (C <sub>n</sub> = L)	Logic (M = H)	Arithmetic (Note 2) (M = L) (C <sub>n</sub> = H)
L	L	L	L	$\bar{A}$	A minus 1	$\bar{A}$	A
L	L	L	H	$\bar{A}\bar{B}$	AB minus 1	$\bar{A} + \bar{B}$	A + B
L	L	H	L	$\bar{A} + \bar{B}$	$\bar{A}\bar{B}$ minus 1	$\bar{A}B$	A + $\bar{B}$
L	L	H	H	Logic 1	minus 1	Logic 0	minus 1
L	H	L	L	$\bar{A} + \bar{B}$	A plus (A + $\bar{B}$ )	$\bar{A}\bar{B}$	A plus $\bar{A}\bar{B}$
L	H	L	H	$\bar{B}$	AB plus (A + $\bar{B}$ )	$\bar{B}$	(A + B) plus $\bar{A}\bar{B}$
L	H	H	L	$\bar{A} \oplus \bar{B}$	A minus B minus 1	$A \oplus B$	A minus B minus 1
L	H	H	H	$A + \bar{B}$	A + $\bar{B}$	$\bar{A}\bar{B}$	AB minus 1
H	L	L	L	$\bar{A}B$	A plus (A + B)	$\bar{A} + B$	A plus AB
H	L	L	H	$A \oplus B$	A plus B	$\bar{A} \oplus \bar{B}$	A plus B
H	L	H	L	B	$\bar{A}\bar{B}$ plus (A + B)	B	(A + $\bar{B}$ ) plus AB
H	L	H	H	A + B	A + B	AB	AB minus 1
H	H	L	L	Logic 0	A plus A (Note 1)	Logic 1	A plus A (Note 1)
H	H	L	H	$\bar{A}\bar{B}$	AB plus A	$A + \bar{B}$	(A + B) plus A
H	H	H	L	$\bar{A}B$	$\bar{A}\bar{B}$ minus A	A + B	(A + $\bar{B}$ ) plus A
H	H	H	H	A	A	A	A minus 1

Note 1: Each bit is shifted to the next most significant position.

Note 2: Arithmetic operations expressed in 2s complement notation.

